
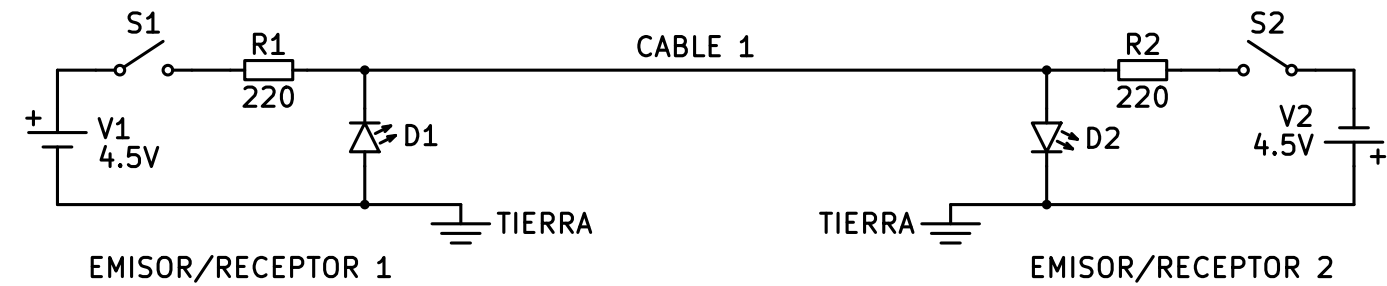


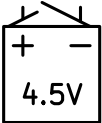


CABLEADO CON BORNAS. TELÉGRAFO ELÉCTRICO DE DOS HILOS.



ESQUEMA ELÉCTRICO




LISTADO DE COMPONENTES

-  2 x PILA DE PETACA
-  2 x LED BLANCO DE ALTA LUMINOSIDAD
-  2 x RESISTENCIA DE 220 OHMIOS ROJO, ROJO, MARRÓN, ORO
-  2 METROS DE CABLE FLEXIBLE


2 x PULSADOR DE TELÉGRAFO

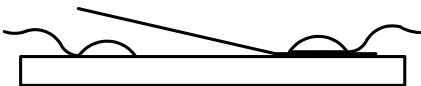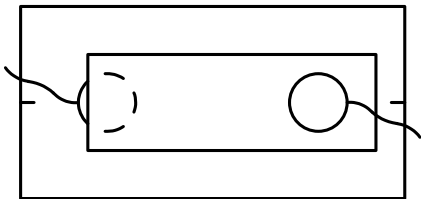

2 x 6 BORNAS DE CONEXIÓN

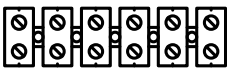


CABLEADO DEL CIRCUITO

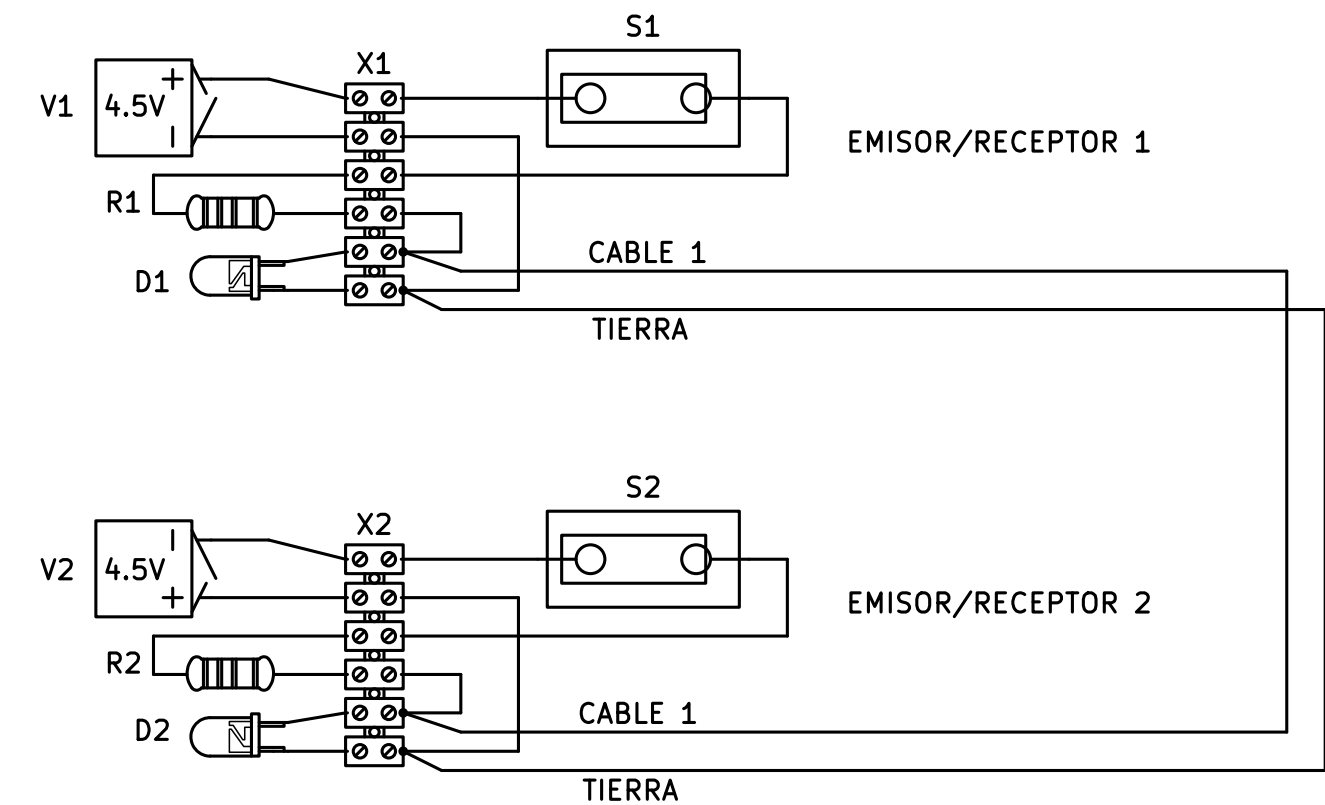


CABLEADO CON BORNAS. TELÉGRAFO ELÉCTRICO DE DOS HILOS.

ESQUEMA ELÉCTRICO

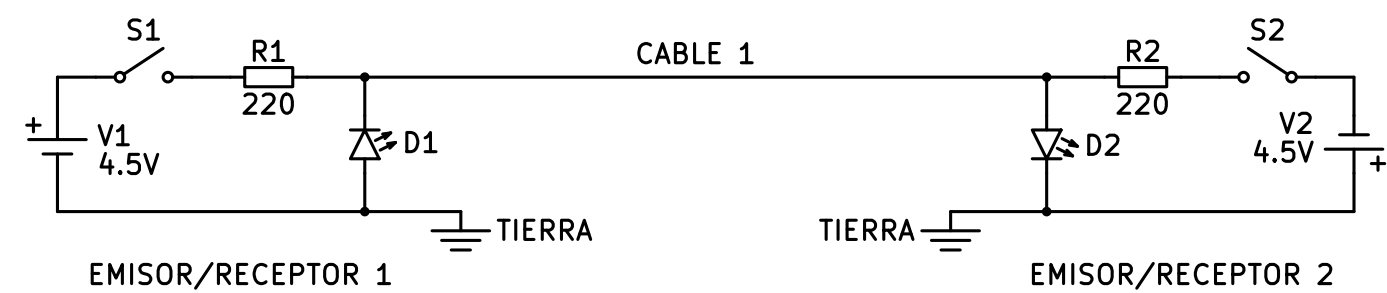

LISTADO DE COMPONENTES

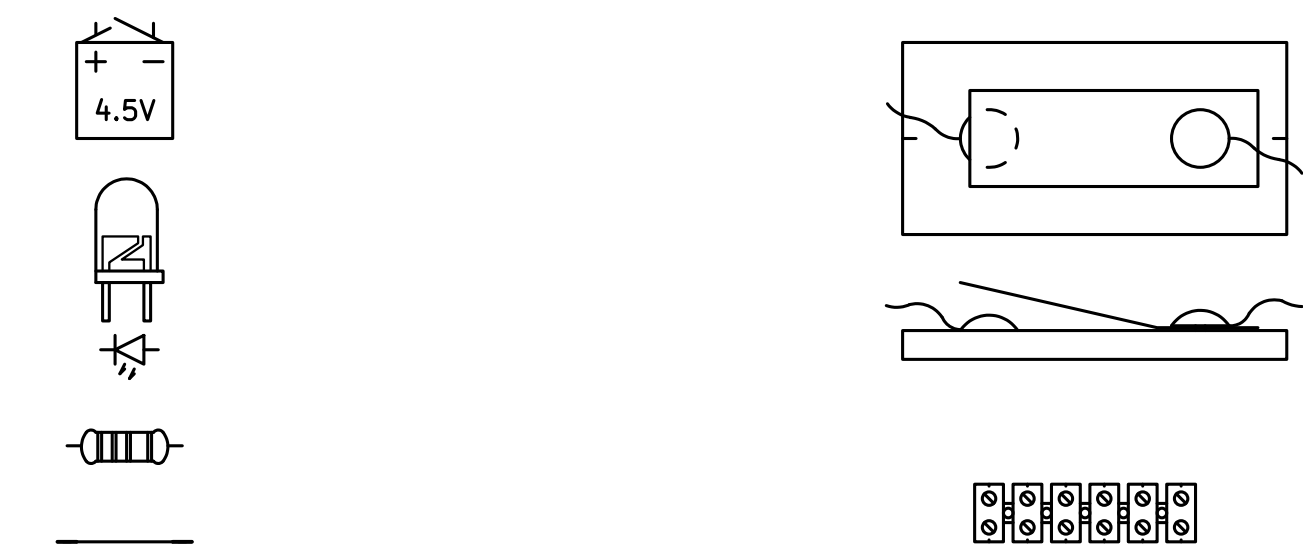

CABLEADO DEL CIRCUITO

