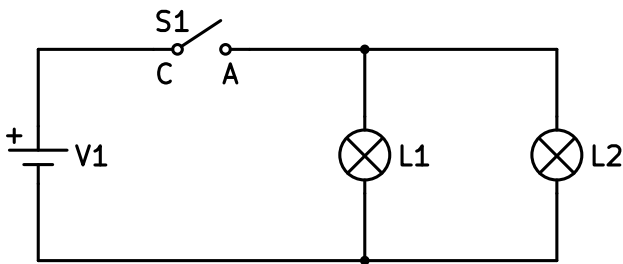


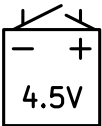
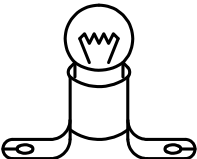
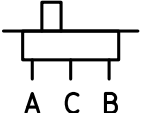

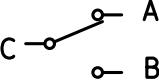
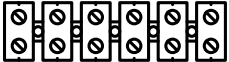
CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN PARALELO

ESQUEMA ELÉCTRICO

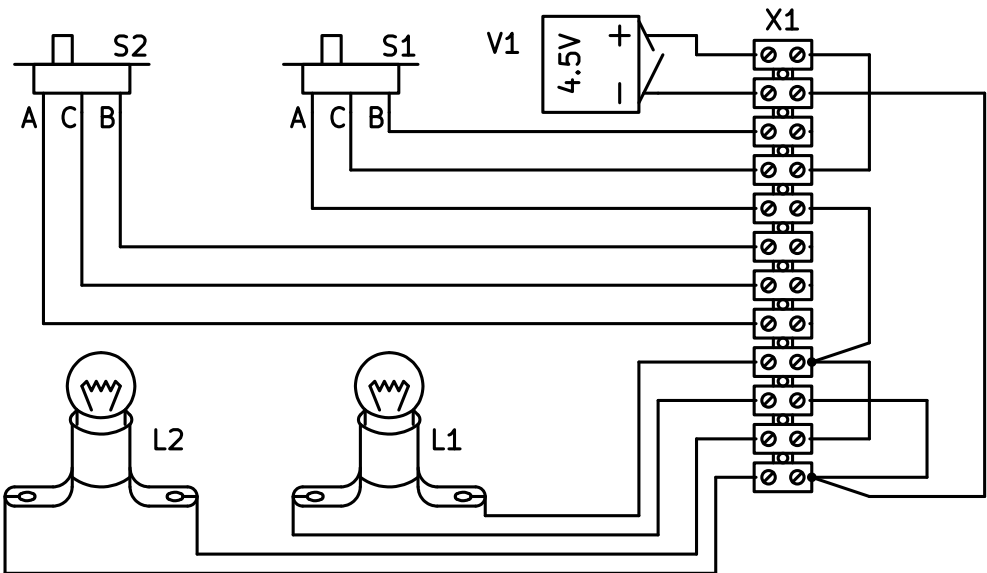


LÁMPARAS EN PARALELO

LISTADO DE COMPONENTES

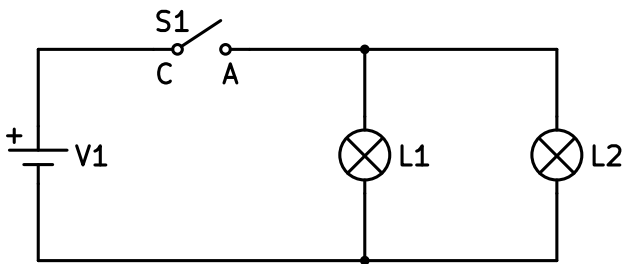
	1 x PILA DE PETACA		2 x LAMPARA DE 4.5V
	2 x CONMUTADOR DE 1 CIRCUITO 2 POSICIONES		1m x CABLE AISLADO
			12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO



CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN PARALELO

ESQUEMA ELÉCTRICO



LÁMPARAS EN PARALELO

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

