
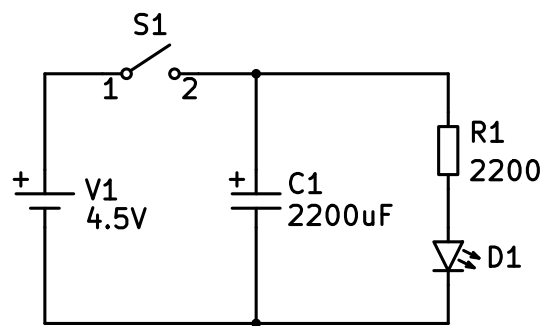


ESQUEMA ELÉCTRICO

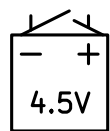


CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

LISTADO DE COMPONENTES



1 x PILA DE PETACA

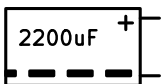

1 x CONDENSADOR 2200uF




1 x RESISTENCIA 2200
ROJO, ROJO, ROJO, ORO




1 x LED BLANCO 5MM
ALTA LUMINOSIDAD

CABLEADO DEL CIRCUITO



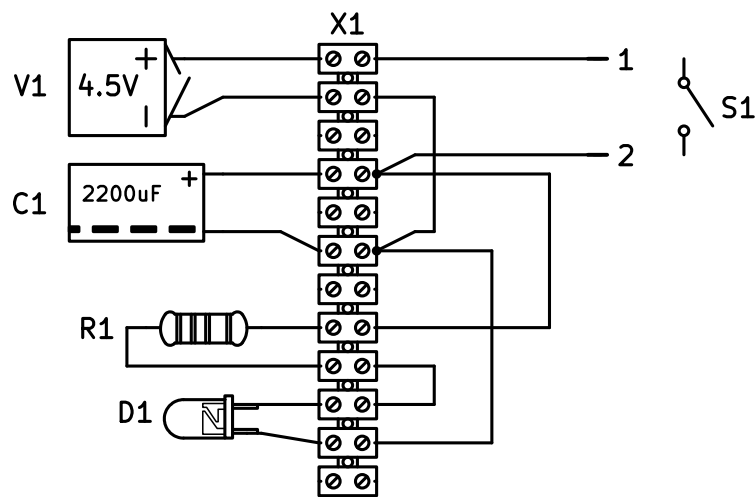


ESQUEMA ELÉCTRICO

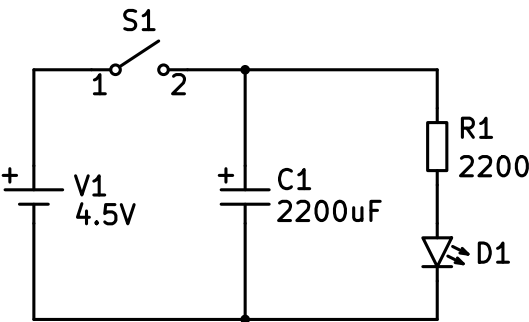

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

LISTADO DE COMPONENTES

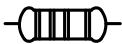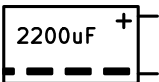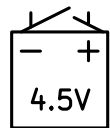

CABLEADO DEL CIRCUITO

