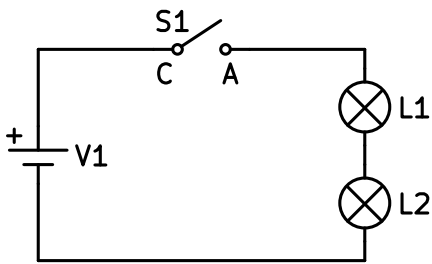


CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN SERIE

ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARAS EN SERIE


LISTADO DE COMPONENTES



1 x PILA DE PETACA

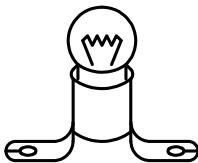



2 x LAMPARA DE 4.5V

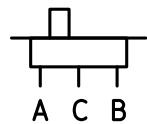

2 x CONMUTADOR DE  
1 CIRCUITO  
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

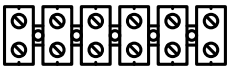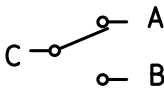


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

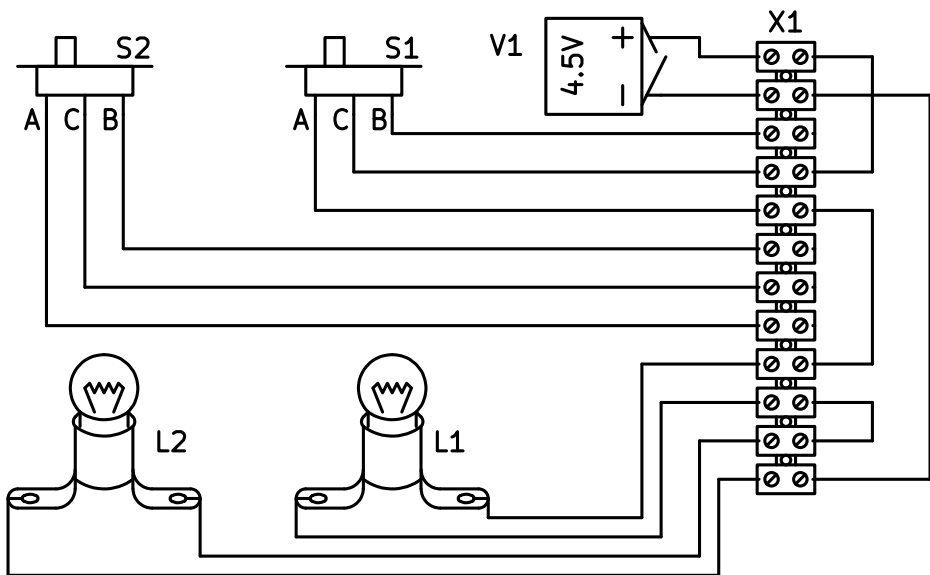

CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN SERIE

ESQUEMA ELÉCTRICO

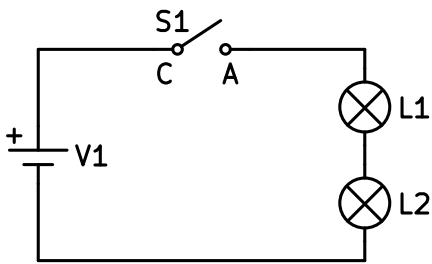

LÁMPARAS EN SERIE

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

