
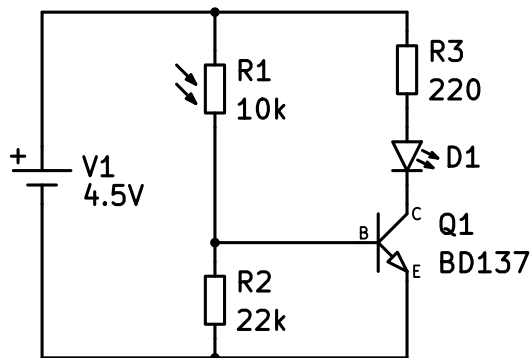


## ESQUEMA ELÉCTRICO

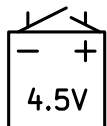

SENSOR DE ILUMINACIÓN  
AMBIENTAL CON LDR

## LISTADO DE COMPONENTES



1 x PILA DE PETACA




1 x LDR  
10K OHMIOS NOMINALES



1 x RESISTENCIA 22K  
ROJO, ROJO, NARANJA, ORO



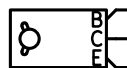1 x RESISTENCIA 220  
ROJO, ROJO, MARRÓN, ORO




1 x TRANSISTOR NPN  
BD137




1 x LED BLANCO 5MM  
ALTA LUMINOSIDAD

## CABLEADO DEL CIRCUITO

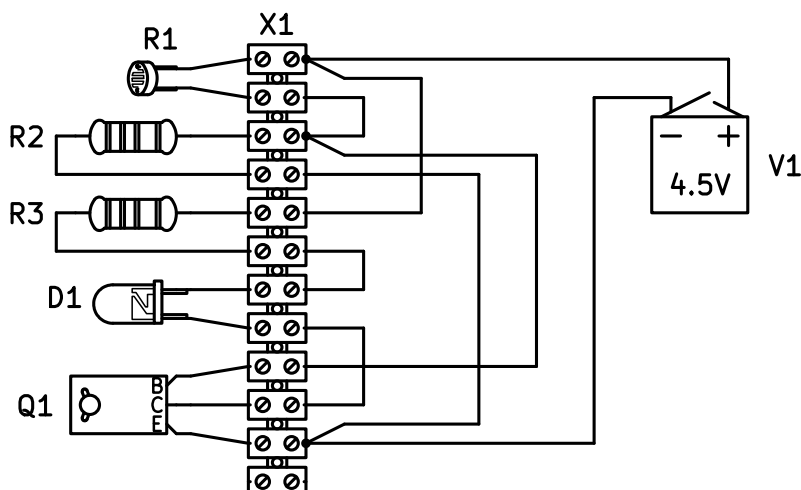

ESQUEMA ELÉCTRICO

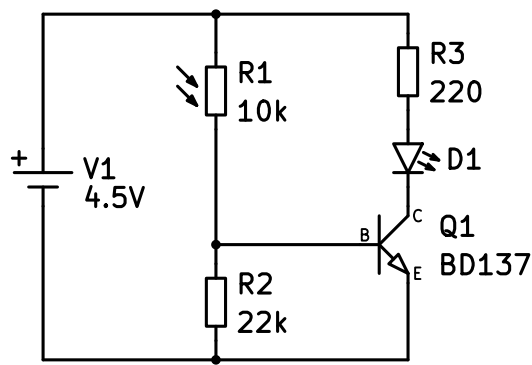

SENSOR DE ILUMINACIÓN  
AMBIENTAL CON LDR

LISTADO DE COMPONENTES



CABLEADO DEL CIRCUITO

